
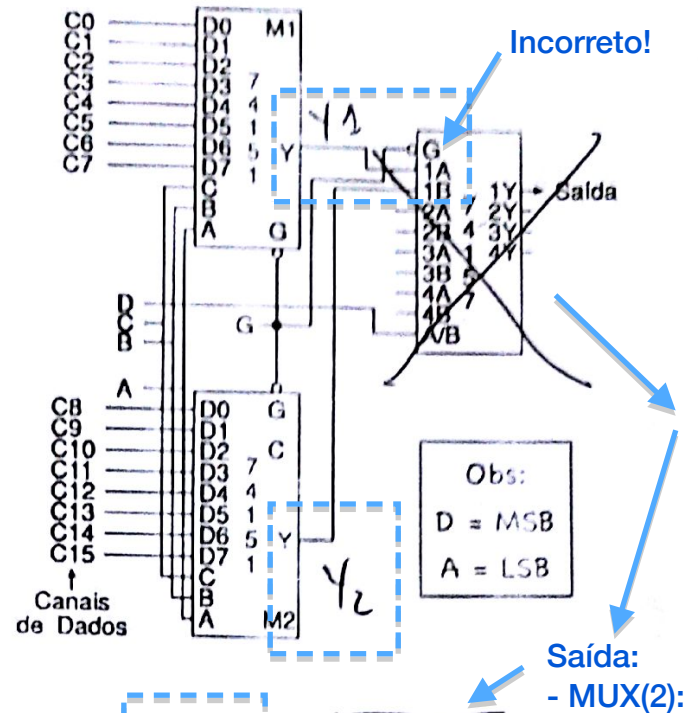


## ERRATA: Respostas 2a-Lista de Exercícios...

20) Resposta Questão 20:

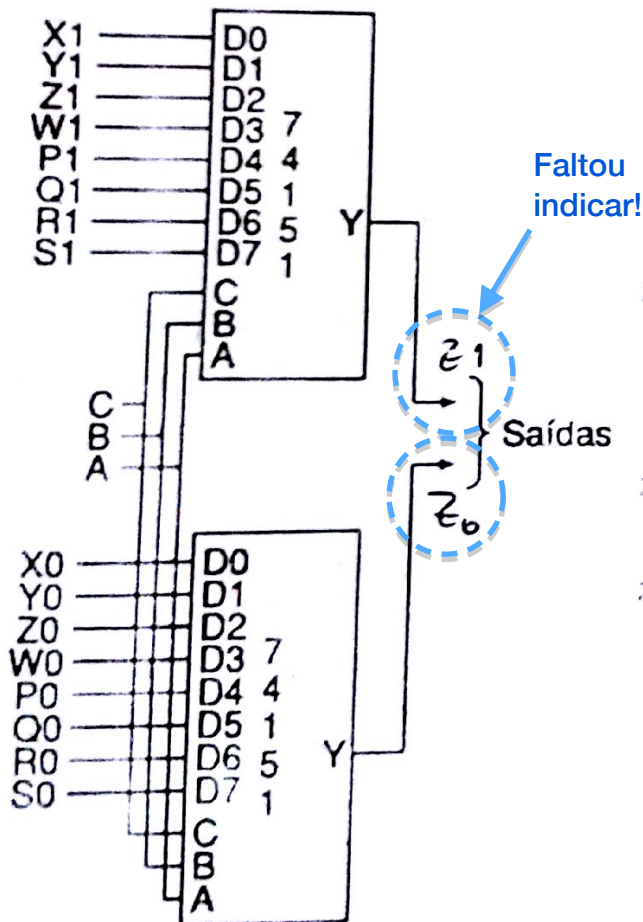

21) Resposta Questão 21:



22) Resposta Questão 22:

(a) Está cumprindo o papel de um circuito decodificador de 8 linhas de saída (DEC 3/8).

(b) Está cumprindo o papel de um circuito decodificador de 16 linhas de saída (DEC 4/16).

23) Resposta Questão 23:

Cumpra a função de MUX de 16 canais de entrada.

24) Resposta Questão 24:

Os circuitos (a) e (b) são Multiplexadores de 8 canais 25) de entrada.

Prof. Fernando Passold  
Revisado em 30/out/2013